
TUTORIAL 2 (Chapter 2)

SECTION A

MULTIPLE CHOICE QUESTIONS

A1. Which of the following statement(s) is(are) legal?

- (I) wire aBc1;
- (II) wire abc1;
- (III) wire labc;

- (a) I only.
- (b) II only.
- (c) I and II only.
- (d) I, II and III.

Ans()

A2. If $x = 4'b1100$ then $x \ll 2$ is _____.

- (a) 4'b0000
- (b) 4'b0011
- (c) 4'b0110
- (d) 4'b1000

Ans()

A3. $-10 \% 3$ evaluates to _____.

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 3

Ans()

SECTION B

- B1. (a) Draw the block diagram for the module B1 in Figure 1.
 (b) Derive the truth table for B1 and hence states the function of this design?

```

module B1 (a,b,c,d,S,f);
  input a,b,c,d;
  input [1:0] S;
  output f;

  assign f = S[1] ? (S[0] ? d : c) : (S[0] ? b : a);

endmodule

```

Figure 1

- B2. Write a Verilog code for the 4-bit adder in Figure 2 using only one continuous assignment statement.

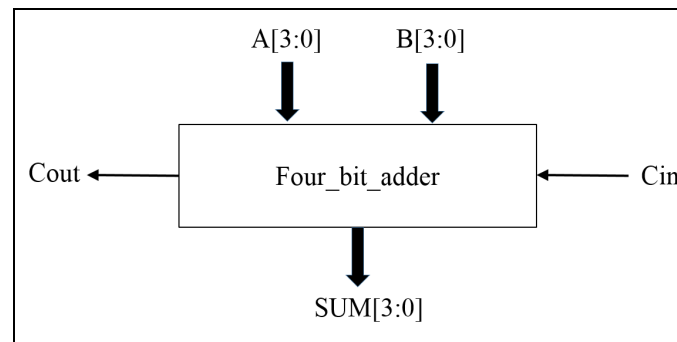


Figure 2