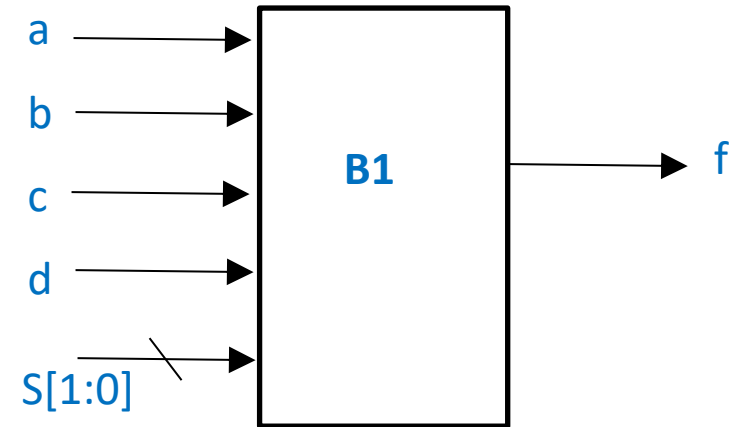


Tutorial 2 – B1

```
module B1 (a,b,c,d,S,f);  
  input a,b,c,d;  
  input [1:0] S;  
  output f;  
  
  assign f = S[1] ? (S[0] ? d : c) : (S[0] ? b : a);  
  
endmodule
```



	S[1]	S[0]	f	
When s[1]==0	0	0	a	When s[0]==0 → f = a
	0	1	b	When s[0]==1 → f = b
When s[1]==1	1	0	c	When s[0]==0 → f = c
	1	1	d	When s[0]==1 → f = d

B1 is a 4-to-1 multiplexer.