

ET0901 Sample EST solution

B1(a) $D = A'B + AB = B(A' + A) = B$

$E = D'C' = B'C'$

B1(b) **module** B1b (A,B,C,F);

input A,B,C;

output F;

wire D,E;


xor Xor1 (D, A, B);

nand Nand1 (E, B, C);

nor Nor1 (F,D,E);

endmodule

B2(a)

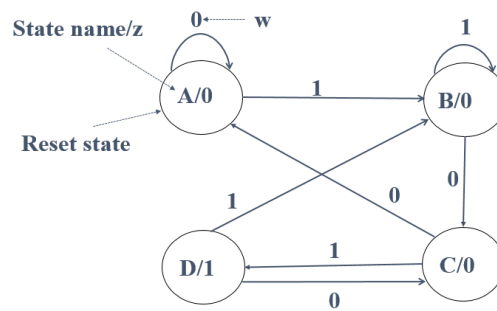

B2(b) 2

B2(c) 101